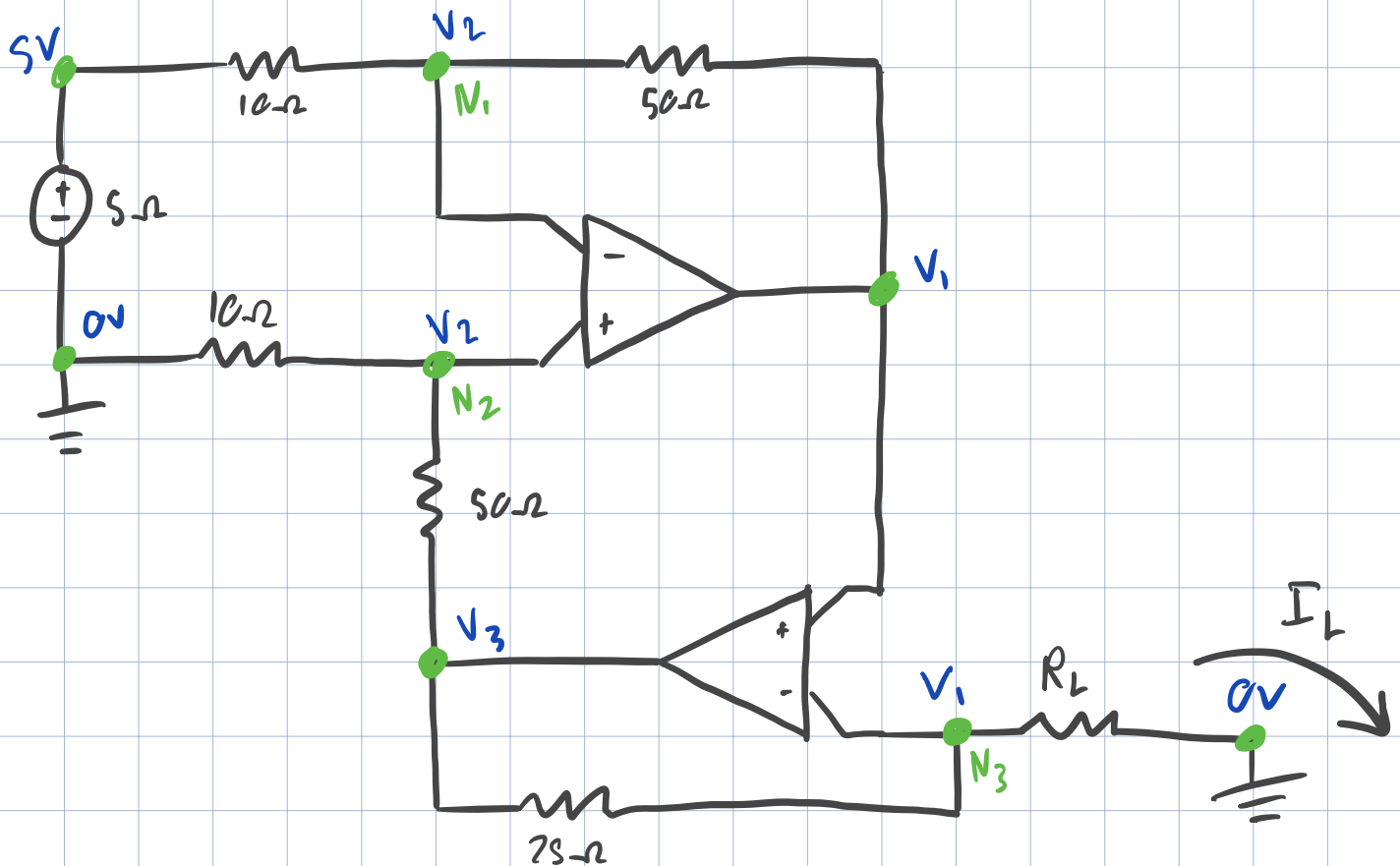


# Problem One



Kcl at  $N_1$

$$\frac{V_2 - 5}{10} + \frac{V_2 - V_1}{50} = 0$$

$$5V_2 - 25 + V_2 - V_1 = 0$$

$$V_1 = 6V_2 - 25$$

Kcl at  $N_2$

$$\frac{V_2 - 0}{10} + \frac{V_2 - V_3}{50} = 0$$

$$5V_2 + V_2 - V_3 = 0$$

$$V_3 = 6V_2$$

$$Kcl \text{ at } N_3$$

$$I_L = \frac{V_1 - V_3}{2S}$$

$$V_1 = 6V_2 - 2S$$

$$V_1 = V_3 - 2S$$

$$V_3 - V_1 = 2S$$


$$I_L = \frac{V_3 - V_1}{2S}$$

$$I_L = \frac{2S}{2S} A$$


- 1

$I_L$  is 1 for any  $R_L$

Problem Two

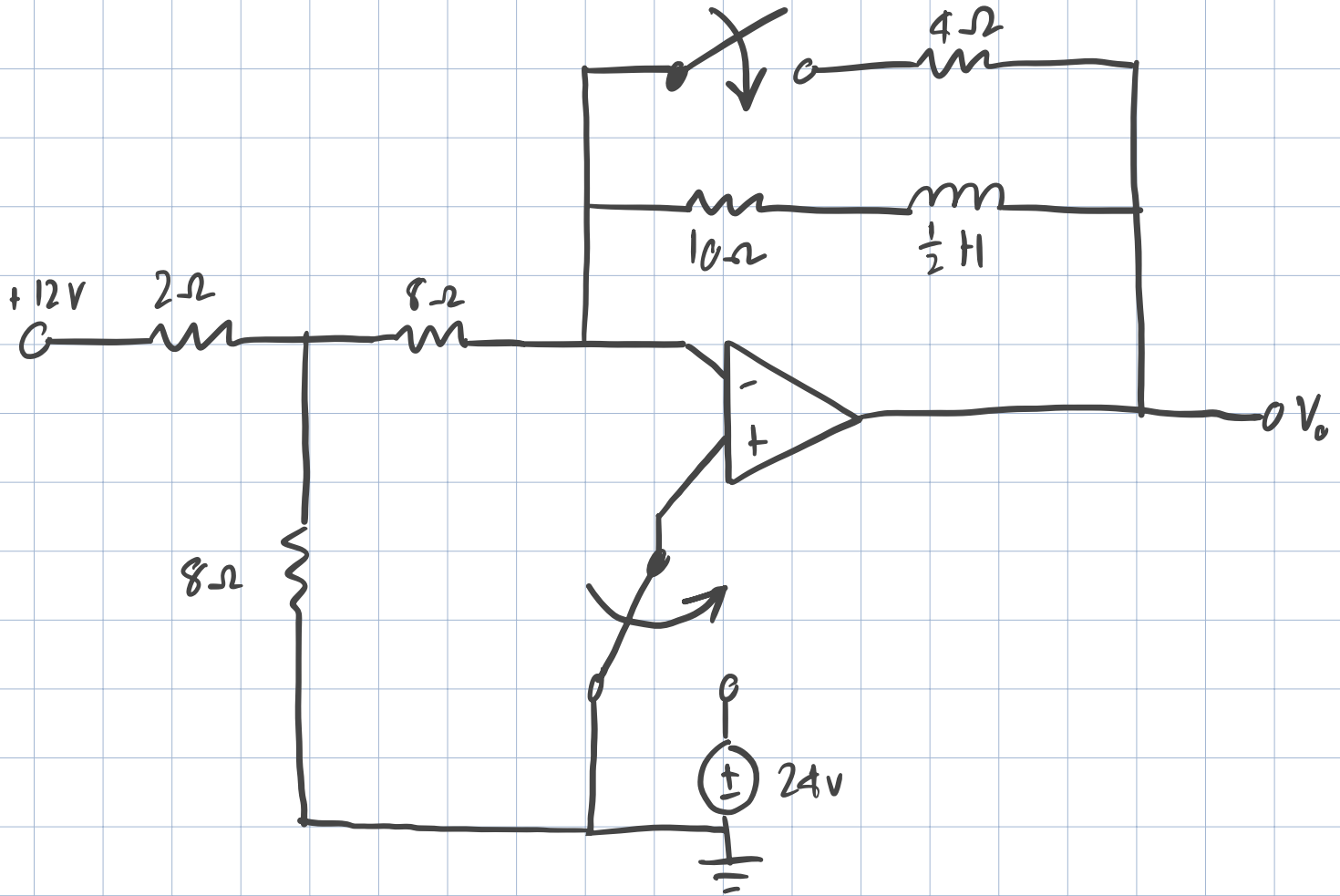

At  $t = 0^-$

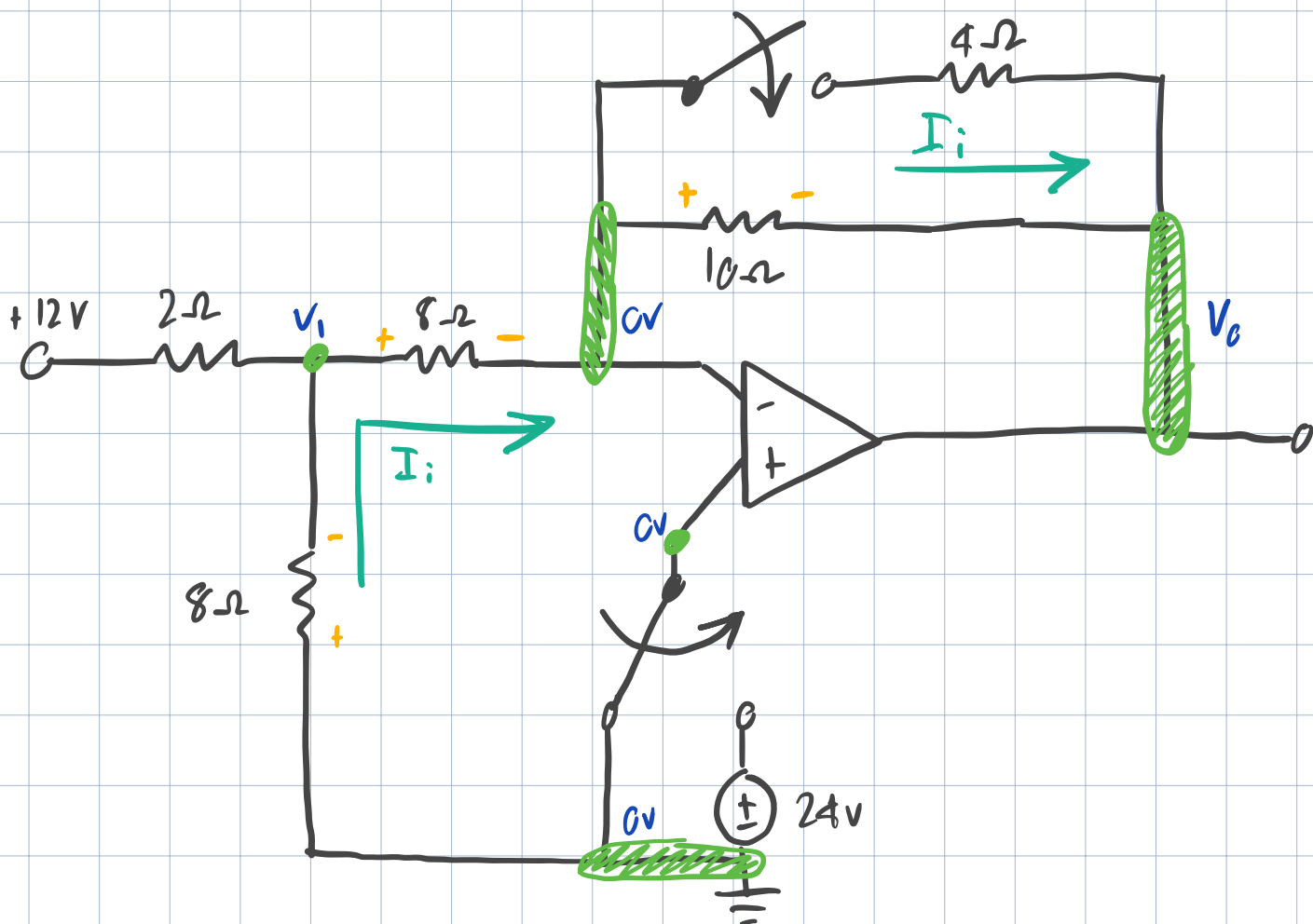

KCl at  $V_1$

$$\frac{V_1 - 12}{2} + \frac{V_1 - 0}{8} + \frac{V_1 - 0}{8} = 0$$

$$8(V_1 - 12) + 2V_1 + 2V_1 = 0$$


$$8V_1 - 96 + 4V_1 = 0$$

$$12V_1 = 96$$

$$V_1 = 8 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I_1(0^-) &= \frac{V_1 - 0}{8} \\ &= \frac{8}{8} \\ &= 1 \text{ A} \end{aligned}$$

At  $t = 0^+$

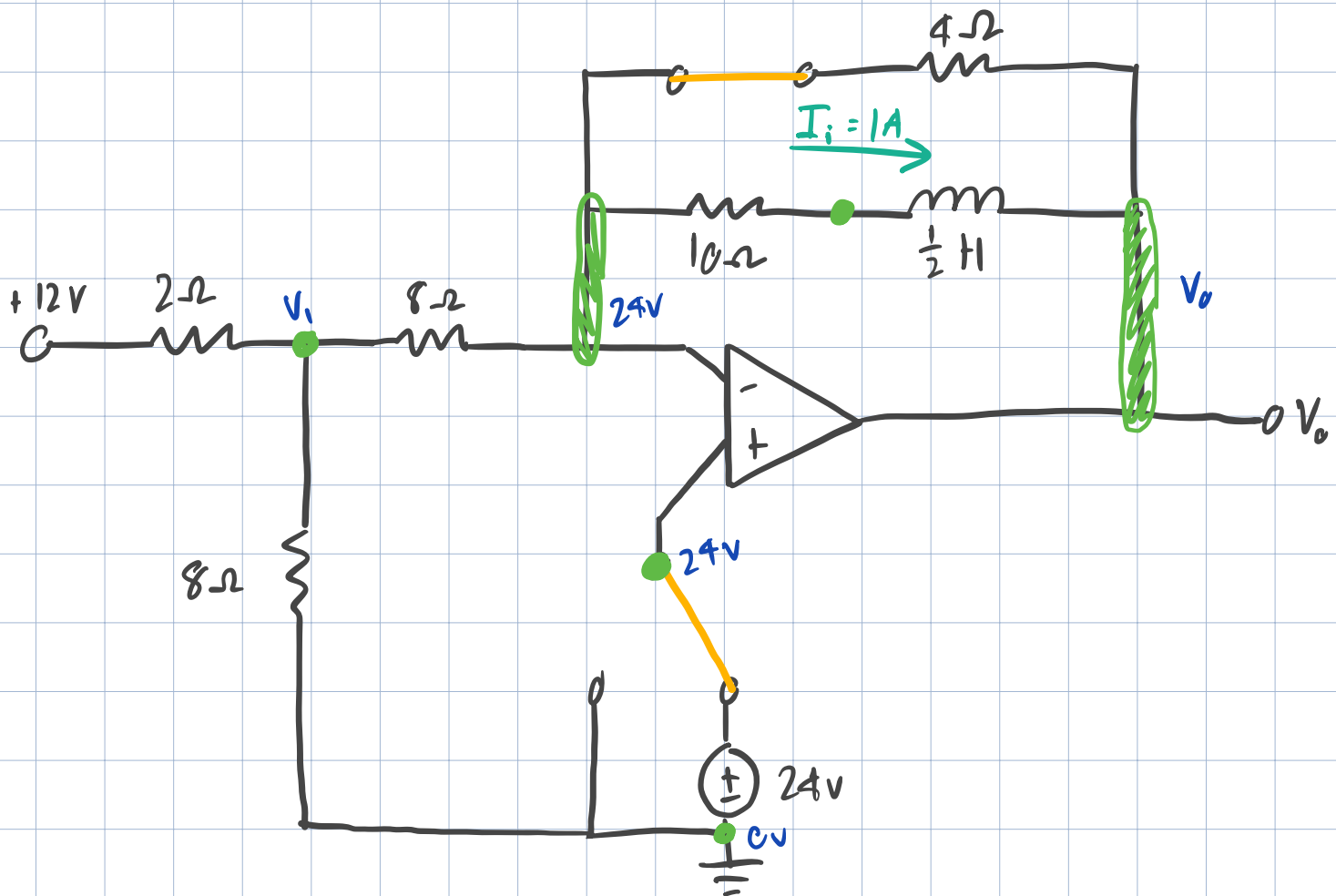

KCL at  $V_1$

$$\frac{V_1 - 12}{2} + \frac{V_1 - 24}{8} + \frac{V_1 - 0}{8} = 0$$

$$8(V_1 - 12) + 2V_1 - 48 + 2V_1 = 0$$

$$8V_1 - 96 + 4V_1 - 48 = 0$$

$$12V_1 = 144$$

$$V_1 = 12V$$

KCL at top 24v

$$\frac{24 - V_1}{8} + 1 + \frac{24 - V_o}{4} = 0$$


$$\frac{24 - 12}{8} + 1 + \frac{24 - V_o}{4} = 0$$

$$12 + 8 + 48 - 2V_o = 0$$

$$2V_o = 68$$

$$V_o = 34\text{V}$$

Problem Three

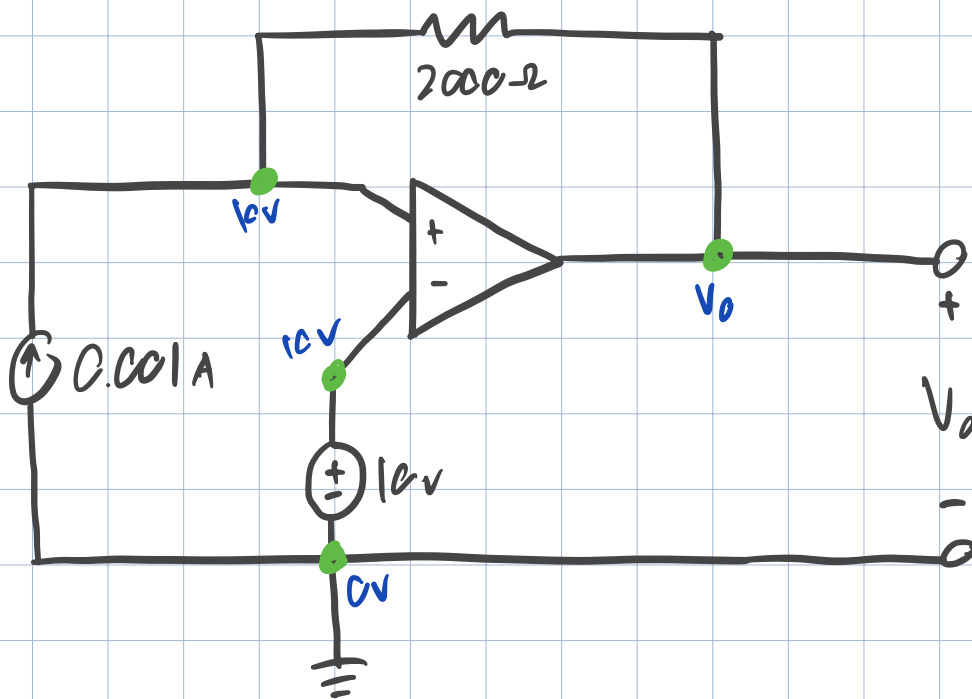


KCL at top left 10v

$$-0.001 + \frac{10 - V_o}{2000} = 0$$

$$-2 + 10 - V_o = 0$$

$$V_o = 8 \text{ V}$$

Problem Far

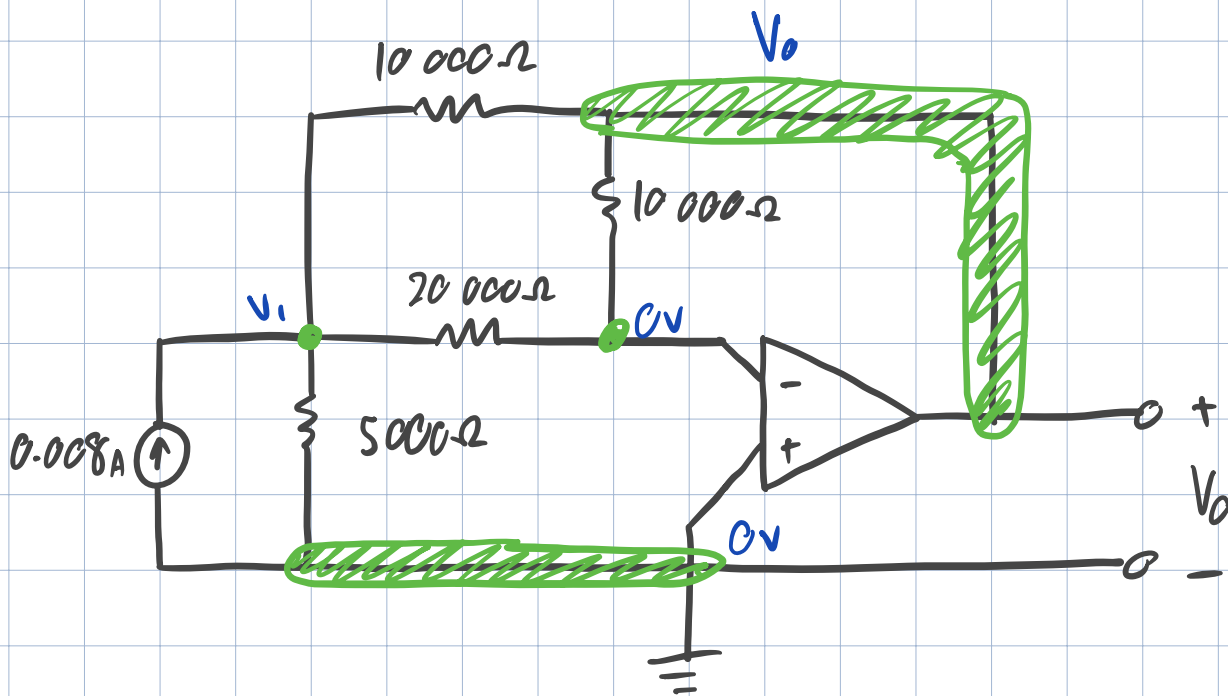

KCL at  $V_1$

$$-0.008 + \frac{V_1 - V_o}{10000} + \frac{V_1 - 0}{20000} + \frac{V_1 - 0}{5000} = 0$$

$$-160 + 2V_1 - 2V_o + V_1 + 4V_1 = 0$$

$$7V_1 - 2V_o = 160$$

Kcl at  $C_v$

$$\frac{0 - V_i}{20\,000} + \frac{0 - V_o}{10\,000} = 0$$

$$-V_i - 2V_o = 0$$

$$V_i = -2V_o$$

$$7V_i - 2V_o = 160$$


$$7(-2V_o) - 2V_o = 160$$

$$-14V_o - 2V_o = 160$$

$$-16V_o = 160$$

$$V_o = -10\text{V}$$

Problem Five

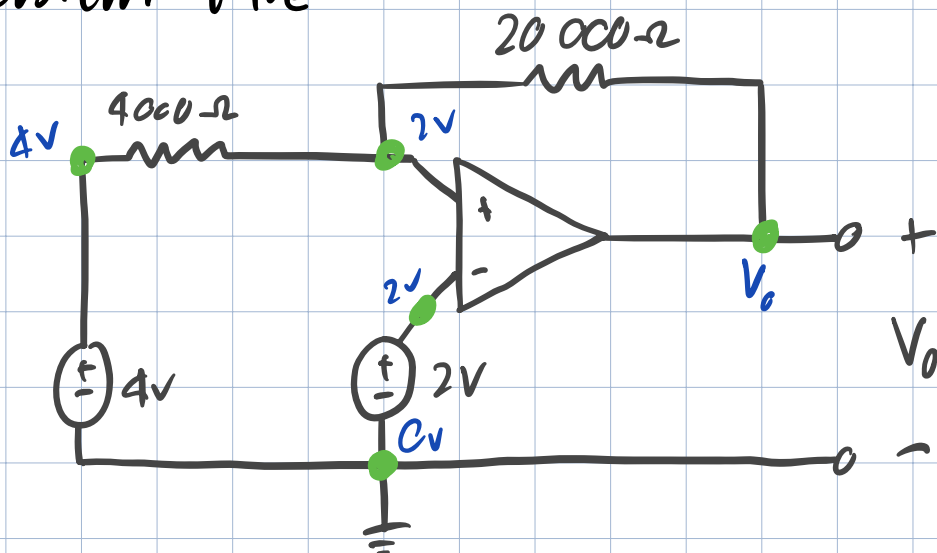




Kcl at top cv

$$\frac{2-4}{1000} + \frac{2-V_o}{20000} = 0$$

$$-10 + 2 - V_o = 0$$

$$V_o = -8V$$

Problem Six

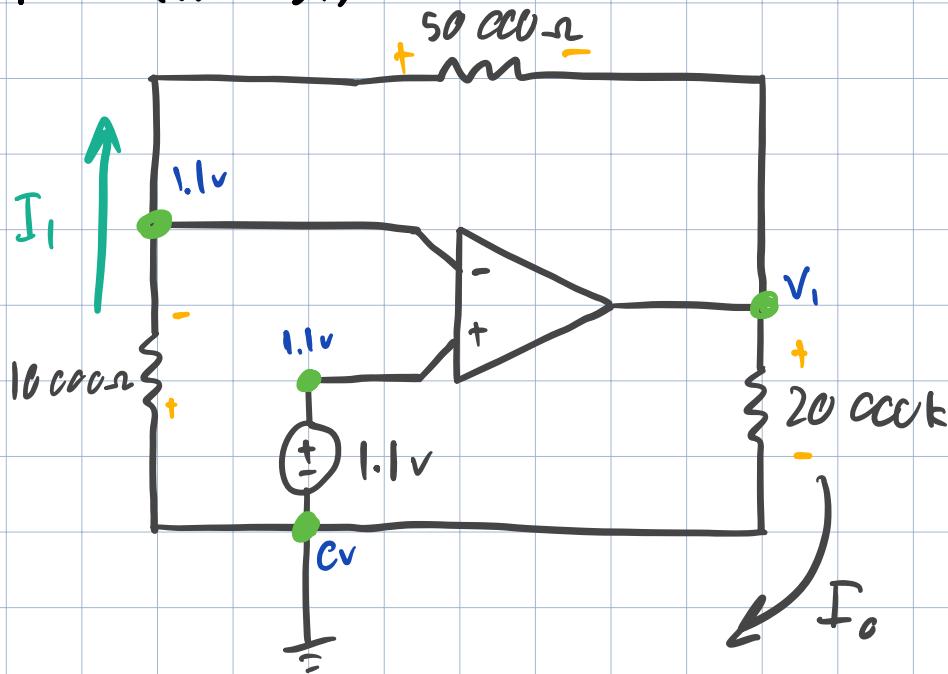

$$I_1 = \frac{0 - 1.1}{10000}$$

$$I_1 = \frac{1.1 - V_1}{50000}$$

$$\frac{-1.1}{10000} = \frac{1.1 - V_1}{50000}$$

$$-5.5 = 1.1 - V_1$$

$$50000 = 1.1 - V_1$$

$$V_1 = -\frac{50000}{1.1}$$


$$V_1 = 6.6 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_1 - 0}{20 \text{ k}\Omega}$$

$$= \frac{6.6}{20.000}$$


$$= 0.33 \text{ mA}$$

Problem Seven

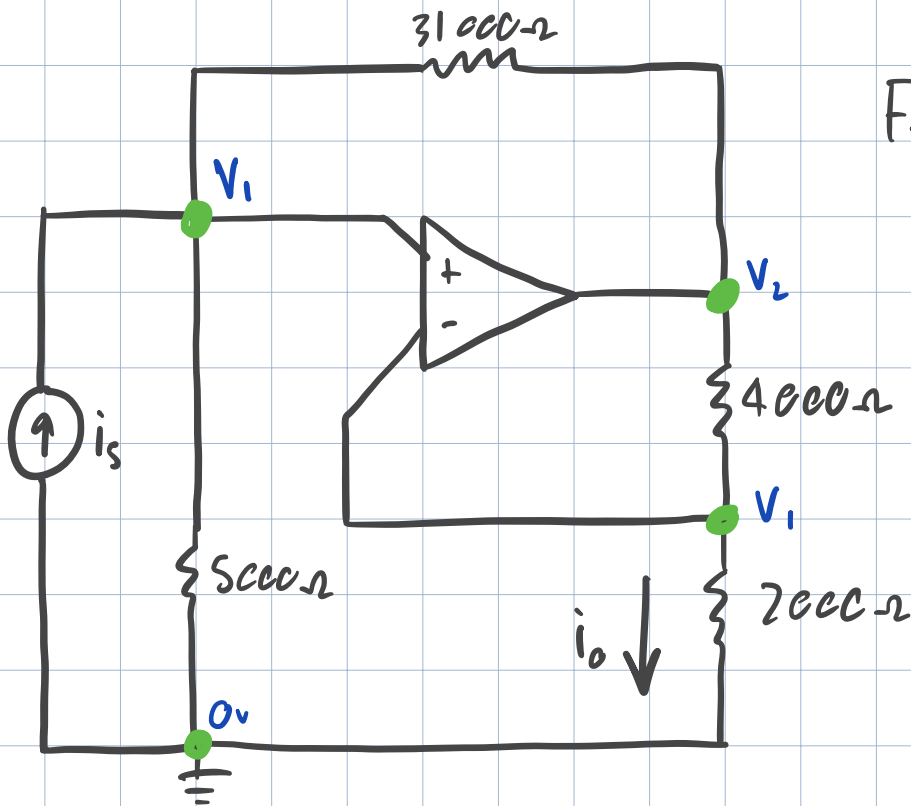

Find  $\frac{i_o}{i_s}$

Transfer  $i_s$

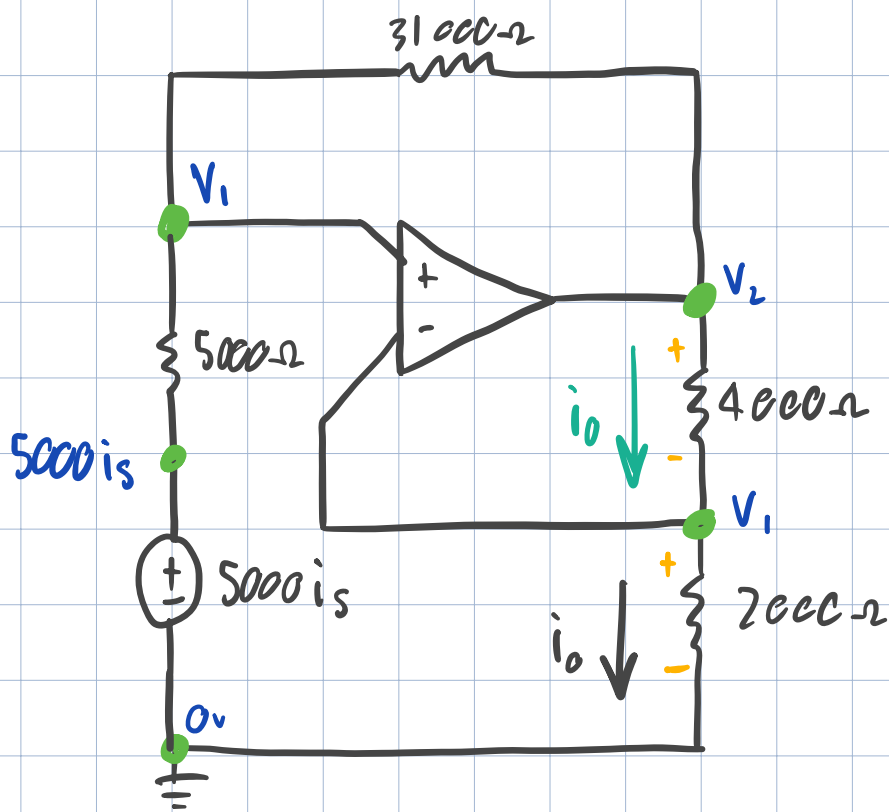

Kcl at  $V_1$

$$\frac{V_1 - V_2}{31000} + \frac{V_1 - 5000i_s}{5000} = 0$$

$$5V_1 - 5V_2 + 31V_1 - 155000i_s = 0$$

$$36V_1 - 5V_2 - 155000i_s = 0$$

$$36V_1 = 5V_2 - 155000i_s = 0$$

Kcl at  $V_1$

$$-i_o + \frac{V_1 - 0}{2000} = 0$$

$$-2000i_o + V_1 = 0$$

$$2000 i_0 = V_1$$